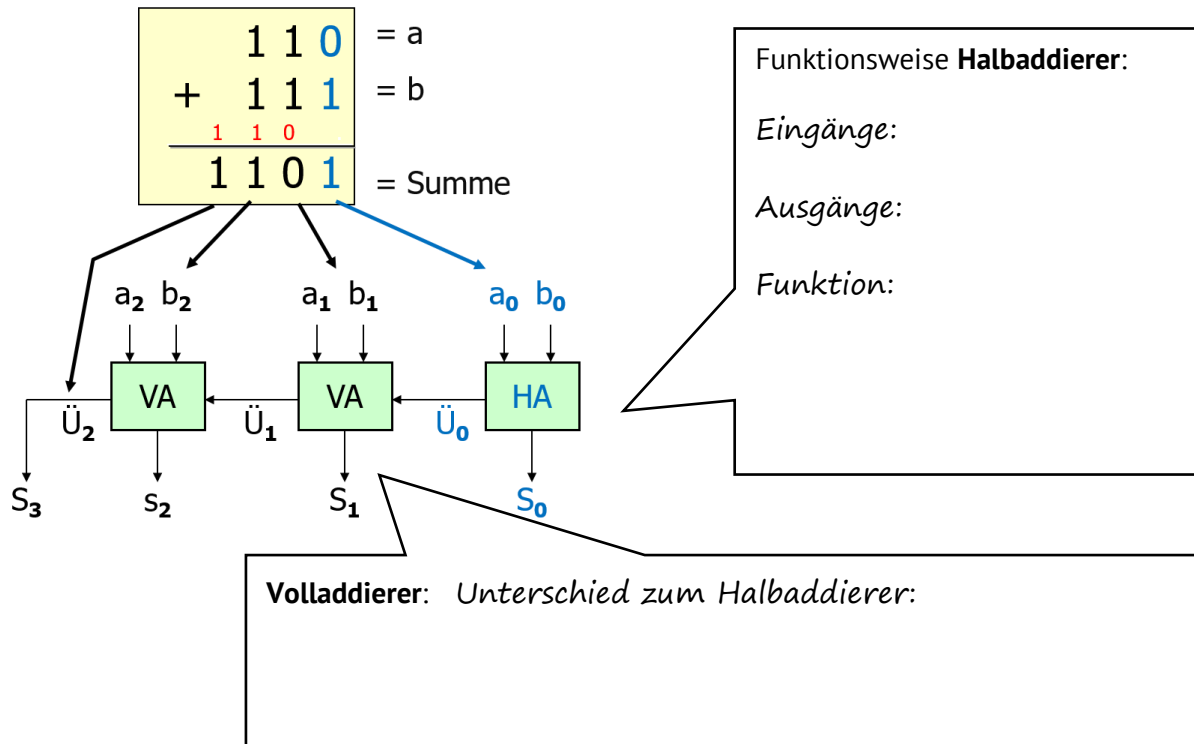


# Addition mit modularisierter Schaltung

## Einsatz der Module



## Aufbau der Module

Skizziere, wie man einen Halbaddierer und einen Volladdierer aus den Grundgattern aufbauen kann. Gib ggf. auch Schalttabellen für die beiden Module an.

Grid area for sketching the internal structure of the Half Adder and Full Adder modules using basic logic gates.